

SELBSTHALTUNG


Signalverläufe am SR- und RS-Gatter

Von Michael Hartinger
Dipl.-Ing. (FH)

SELBSTHALTUNG

Signalverläufe am SR- und RS-Gatter

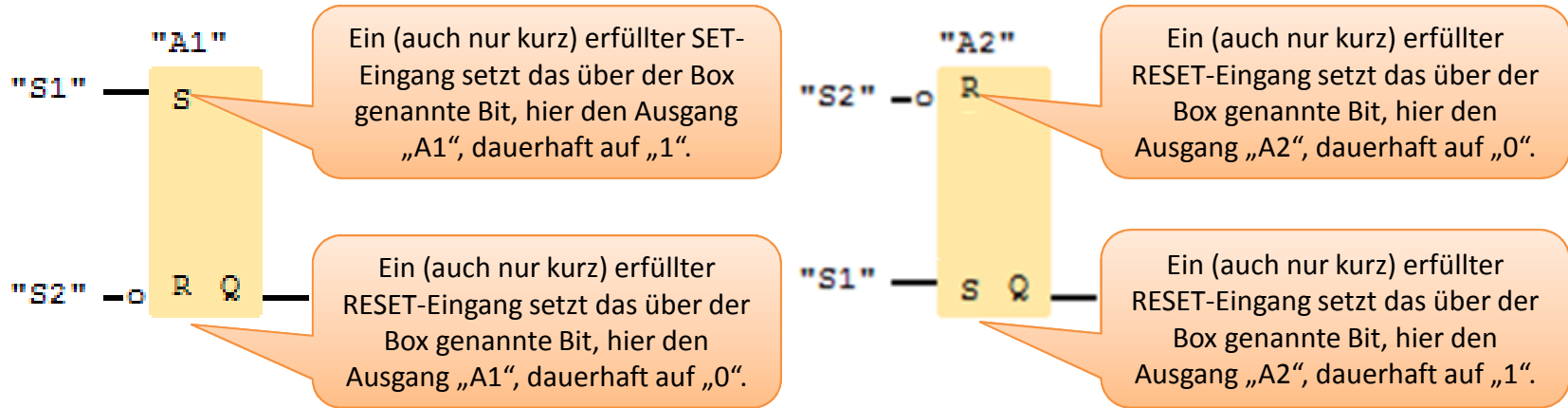S1 ist ein Schließer, S2 ein Öffner. Die Ausgänge A1 und A2 werden wie folgt programmiert:



Sind beide erfüllt, SET und RESET, dann dominiert das im Programm weiter unten stehende. Hier ist **RESET dominant!**

Sind beide erfüllt, SET und RESET, dann dominiert das im Programm weiter unten stehende. Hier ist **SET dominant!**

SELBSTHALTUNG

Signalverläufe am SR- und RS-Gatter

S1 ist ein Schließer, S2 ein Öffner. Die Ausgänge A1 und A2 werden wie folgt programmiert:



Die zeitlichen Signalverläufe an den Eingängen sind vorgegeben.
Welche Signalverläufe sind an den Ausgängen zu erwarten?

