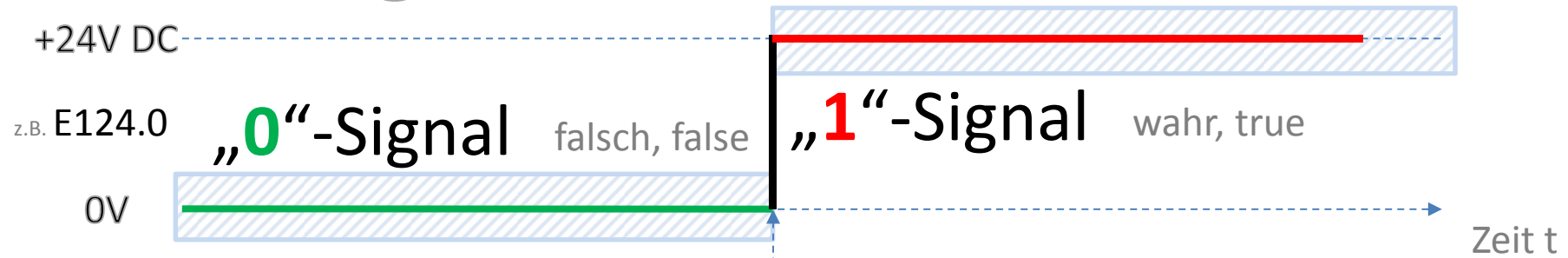


SIGNALE AN DEN DIGITALEN EINGÄNGEN (DI) DER SPS

Schließer bzw. Öffner,
betätigt bzw. unbetätigt

Von Michael Hartinger
Dipl.-Ing. (FH)

Signale an den DI der SPS



Schaltzeichen

Funktion

Schalt-
moment

Schaltzeichen

Funktion

